

# MPC-TVP

## SZZ

Vypracované otázky k SZZ

Mikroelektronika, FEKT VUT

[https://github.com/Cesar0067/SZZ/tree/main/SZZ\\_MPC-TVP](https://github.com/Cesar0067/SZZ/tree/main/SZZ_MPC-TVP)

Text: —  
Korektura: —

10. dubna 2022

# Obsah


1	Převodníky AD a DA	1
2	Obvody pro předzpracování signálu	4
3	Filtrační obvody	5
4	Vzorkovací obvody	11
5	Referenční zdroje napětí a proudu	21
6	Paralelní převodníky DA	28
7	Využití sítě R-2R a modifikace	33
8	Sériové převodníky DA	34
9	Základní zapojení a funkce	34
10	Využití kapacitorů v síti, příklady využití	34
11	Převodníky AD s vysokými vzorkovacími kmitočty	40
12	Převodníky AD typu SAR a integrační	45
13	Převodníky sigma-delta	51
14	Testování převodníků	52

# 1 Převodníky AD a DA

- základní princip, blokové schéma, základní statické a dynamické parametry, úloha v řetězci zpracování dat.

## 1.1 Základní princip

Při zpracování analogového signálu je jednou z důležitých funkcí převod tohoto signálu z analogové podoby do číslicové a naopak jsou ADC a DAC velmi důležitými prvky jakéhokoli systému zpracovávajícího signál.

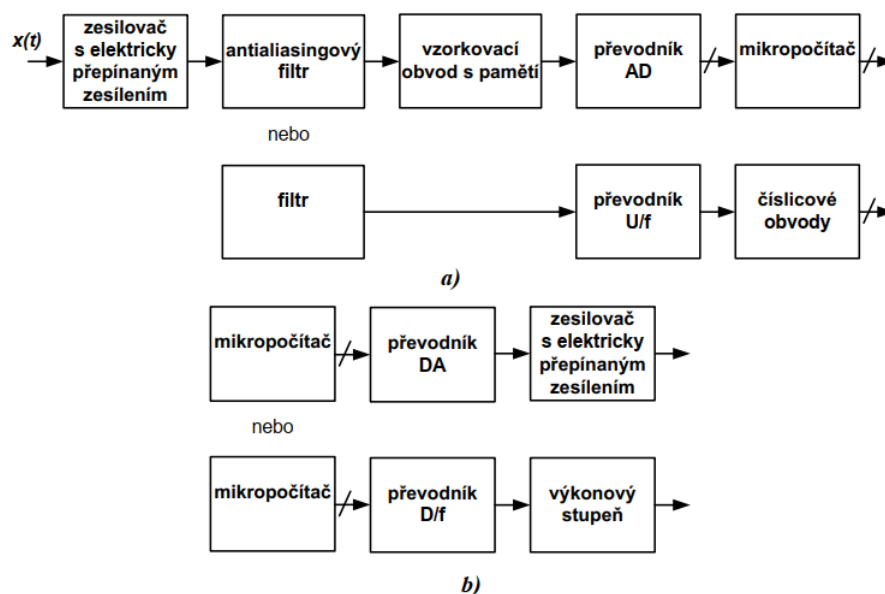


Obrázek 1: Zařazení převodníku AD a DA v rámci měřicího přístroje

Někdy je potřeba provádět měření na více vstupech nebo je nutné budít více výstupů. V těchto případech je pak nutno předřadit na vstup multiplexer a na výstup demultiplexer. Výstup je také obvykle doplněn o posilovač, který může být buď proudový, napěťový nebo obecně výkonový.

Převodníky AD a DA jsou velmi důležitými stavebními prvky mnoha elektronických zařízení. Obě skupiny převodníků mohou typicky obsahovat komparátory, číslicové obvody, spínače, integrátory, vzorkovací obvody, přesný zdroj referenčního napětí a/nebo pasivní součástky. Parametry převodníků lze rozdělit na statické (určují se z převodní charakteristiky) a dynamické (určují se z kmitočtového spektra signálu)

## 1.2 Blokové schéma

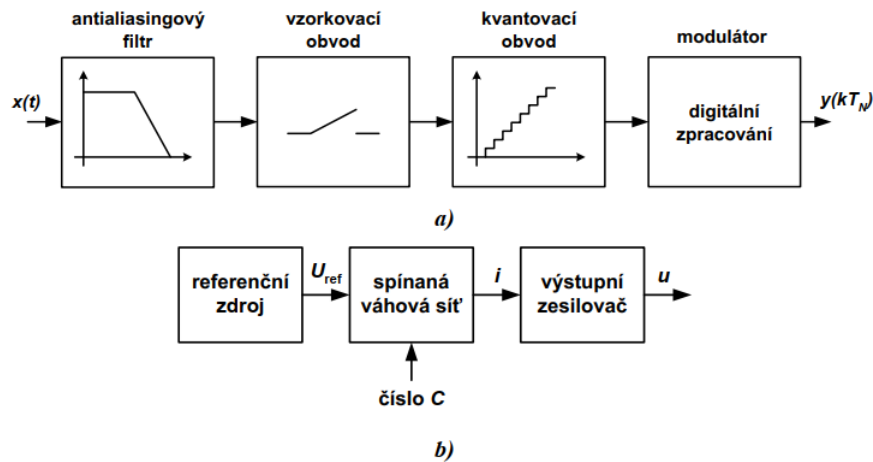

Obrázek 2: Blokové schéma a) ADC a b) DAC

## 1.3 Základní statické a dynamické parametry

**Statické parametry** převodníků jsou určovány pomocí převodní charakteristiky.

**Dynamické vlastnosti** se vyhodnocují z kmitočtového spektra převodníku.

**Statické parametry:**

- rozsah,
- integrální a diferenciální nelinearita (INL a DNL),
- rozlišení převodníku (resolution),
- přesnost (accuracy),
- chyba monotónnosti,
- chyba nastavení nuly (offset error),
- a hysterze.

**Dynamické parametry:**

- odstup signál-šum (signal to noise ratio - SNR),
- efektivní počet bitů (effective number of bits - ENOB),
- harmonické zkreslení (total harmonic distortion - THD),
- odstup signál-šum a zkreslení (signal to noise and distortion - SINAD),
- dynamický rozsah bez parazitních složek (spurious free dynamic range - SFDR),
- krátké přechodové špičky (glitches),
- šum - vrcholový, efektivní (noise - rms, peak)
- a doba přepnutí a ustálení a další.

## 1.4 Úloha v řetězci zpracování dat

Úloha v řetězci spočívá skoro vždy mezi senzorem zachycující data (teploměr, otáčkoměr, měření napětí...) a jednotkou, která tato data zpracovává (PC, MCU, FPGA...) v případě ADC. v případě DAC stojí v řetězci opět mezi jednotkou, která tentokrát posílá digitální data a např. reproduktorem, který přehrává analogový zvuk.

## **2 Obvody pro předzpracování signálu**

-důvody použití, využití multiplexeru a demultiplexeru, invertované a neinvertované sítě, diferenční sítě - příklady zapojení funkce.

### **2.1 Důvody použití**

Multiplexery a demultiplexery se používají z důvodu nutnosti snímat více vstupů (ADC) nebo budit více výstupů (DAC). Zesílení se poté používá pro zesílení vstupní veličiny, což snižuje náchylnost na šum a usnadňuje jeho převod z analogového do digitálního signálu.

### **2.2 Využití multiplexeru a demultiplexeru**

#### **2.2.1 Multiplexery**

## 3 Filtrační obvody

-funkce, příklady realizací, důvody použití v převodnících, aproximační charakteristiky, přesné filtry.

### 3.1 Funkce

Jedná se obvykle o filtry typu dolní propust. Je určen k:

- potlačování záznějí (Aliasing) – omezení šířky pásma vstupního signálu,
- potlačení kvantovacího šumu na výstupu DAC
- a potlačení střídavých složek v nepřímých převodnících DA.


Problém aliasingu (záznějí) je vidět na obrázku 3, kde vstupní analogový signál má kmitočtovou odezvu (3a)) a kmitočet  $f_b$  je maximální kmitočet vstupního signálu. Pokud je vstupní analogový signál vzorkován s vzorkovacím kmitočtem  $f_s$  je kmitočnotá odezva tohoto signálu jako na 3b).

Spektrum vstupního signálu se zrcadlí na kmitočtu  $f_s$  a každé jeho vyšší harmonické složce. Pokud ale  $f_b$  přesáhne polovinu  $f_b$ , dojde k částečnému překrytí postranních složek, viz 3c). V důsledku toho pak může dojít k významné ztrátě informace o původním signálu, který pak již nelze rekonstruovat do původní podoby.

Proto musí být dodržen vzorkovací teorém:

$$f_s > 2 * f_b \quad (1)$$


Uvedený vztah platí pouze pro harmonický signál resp. nejvyšší harmonickou složku jiného signálu. Antialiasingový filtr je použit proto, aby zabránil překrytí postranních složek, 3d)

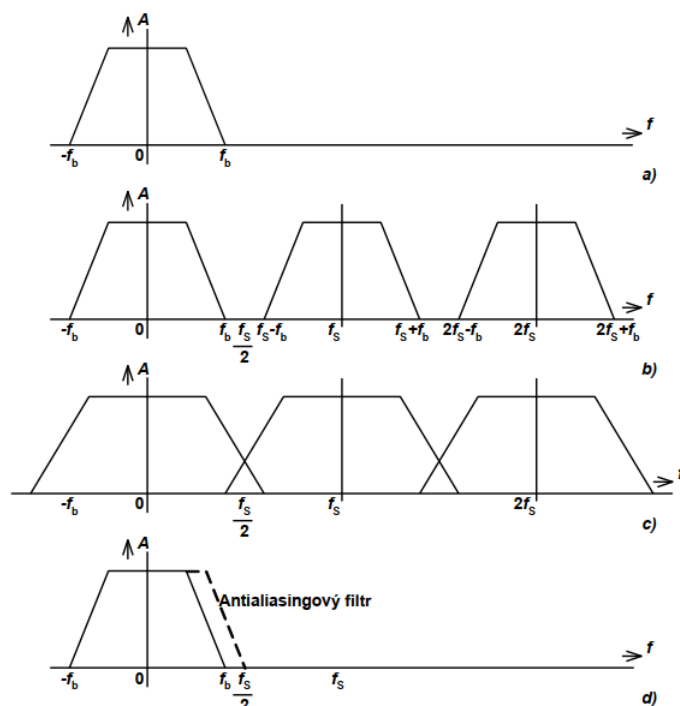

Obrázek 3: Problém aliasingu

### 3.2 Příklady realizací

Klasické aktivní filtry se k výše uvedeným účelům užívají stále méně z důvodu složitého seřizování, obtížně se přeladují a nejsou příliš vhodné k integraci na čip. Proto se používají filtry využívající techniku spínaných kapacitorů (SC). Hlavním důvodem využití této techniky byla jednoznačně možnost nahrazení pasivního prvku – rezistoru, který na čipu zabírá velkou plochu, kapacitorem a spínačem MOS, které simulují funkci rezistoru

 


Obrázek 4: Princip SC

$$i = \frac{u}{R} \approx i_{ekv} = \frac{q}{T} = \frac{C * u}{T} = \frac{u}{R_{ekv}} \Rightarrow R_{ekv} = \frac{T}{C} \quad (2)$$

kde  $R$  je odpor,  $C$  je kapacita a  $T$  časová konstanta,  $q$  je náboj na kapacitoru,  $i_{ekc}$  je celkový proud tekoucí kapacitorem a  $u$  je celkové napětí na kapacitoru.



Rezistor, kterým protéká kontinuálně konstantní proud  $I$  lze nahradit spínačem s rezistorem. Z tohoto vyplývá, že proud tekoucí kapacitorem má impulzní charakter (Obrázek 5), tedy naprosto jiný, než je tomu u rezistoru. Pokud ale budeme uvažovat střední hodnotu těchto impulzů, která bude odpovídat rov. 2), je možné uvedené obvodové prvky nahradit.

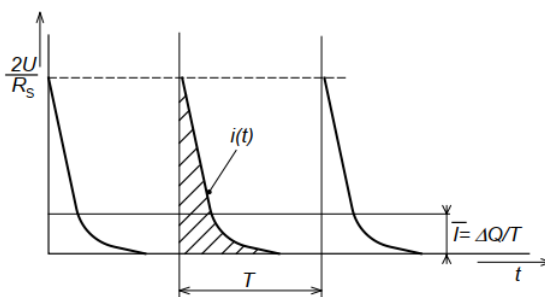


Obrázek 5: Impulzní průběh SC

#### Z této náhrady vyplynulo několik výhod:

- na rozdíl od rezistoru, jehož výrobní chyba v IO je 5 až 20 %, je přesnost zpracování vstupního analogového signálu dána pouze přesností poměru kapacit, která může být řádově až 0,01 %,
- kapacitory je možné v technologii CMOS snadněji implementovat na čip,
- spínače CMOS mají v sepnutém stavu nízký odpor (řádu desítek ohmů),
- dobrá přesnost časových konstant,
- dobrá napěťová linearita
- a dobré teplotní charakteristiky.

#### Mezi nevýhody techniky SC patří


- pronikání řídicího hodinového signálu přes spínače do signálové cesty – dochází ke znehodnocení zpracovávaného užitečného signálu,
- injekce náboje ze spínače – dochází ke znehodnocení zpracovávaného užitečného signálu,
- jednotlivé fáze řídicího hodinového signálu musí být realizovány jako nepřekrývající se, což klade vysoké nároky na přesnost generovaného řídicího hodinového signálu (viz. Obrázek 8),
- chyby způsobené použitými kapacitami – negativně ovlivňují přesnost převodu
- a parazitní kapacity.

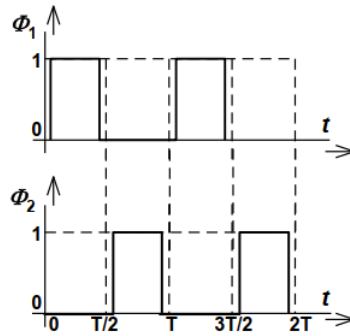

Obrázek 6: Řídící a nepřekrývající se hodinové signály

### 3.2.1 Stejnosměrné přesné filtry

Jsou vhodné jako antialiasingové filtry i jako filtry pro nepřímé převodníky. Kaskádní struktura filtru, však není pro realizaci příliš vhodná, protože se uplatňuje napěťová nesymetrie použitých OZ ve výstupním signálu. Jistým řešením je použití pasivních prvků, což způsobuje problémy při realizaci induktorů. Východiskem je tedy použití nekaskádní struktury aktivního filtru.

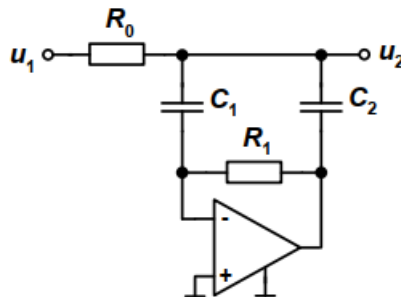

Obrázek 7: Nekaskádní zapojení aktivního filtru 2. řádu

## 3.3 Důvody použití v převodnících

Plní hned několik funkcí, mezi které patří zejména potlačení aliasingu (záznějí), potlačení kvantovacího šumu na výstupu DAC a potlačení střídavých složek v nepřímých převodnících DA.

## 3.4 Aproximační charakteristiky


Filtry obecně nejsou specifikovány pouze mezními kmitočty, které definují propustné a zádržné oblasti. Důležitá je také zvolená aproximační metoda realizace filtru. V případě filtrů typu dolní propust existují čtyři základní aproximace, a to aproximace podle Butterwortha, Chebysheva (vč. inverzní verze) a Cauera (Darlingtona).

**Butterworthova aproximace** má maximálně plochou kmitočtovou charakteristiku kolem počátku a monotónně klesající průběh od mezního kmitočtu v nepropustném pásmu.

**Aproximace podle Chebysheva** je v propustném pásmu mírně zvlněná s monotónně klesající průběhem od mezního kmitočtu v nepropustném pásmu.

**Inverzní Chebysheva aproximace** má maximálně plochou kmitočtovou charakteristiku v propustném pásmu a pásmu potlačení je mírně zvlněná.

**Aproximace Cauera nebo také Darlingtonova** je mírně zvlněná v obou pásmech své kmitočtové charakteristiky. Proto se také pro ni ustálil výraz eleptický filtr.

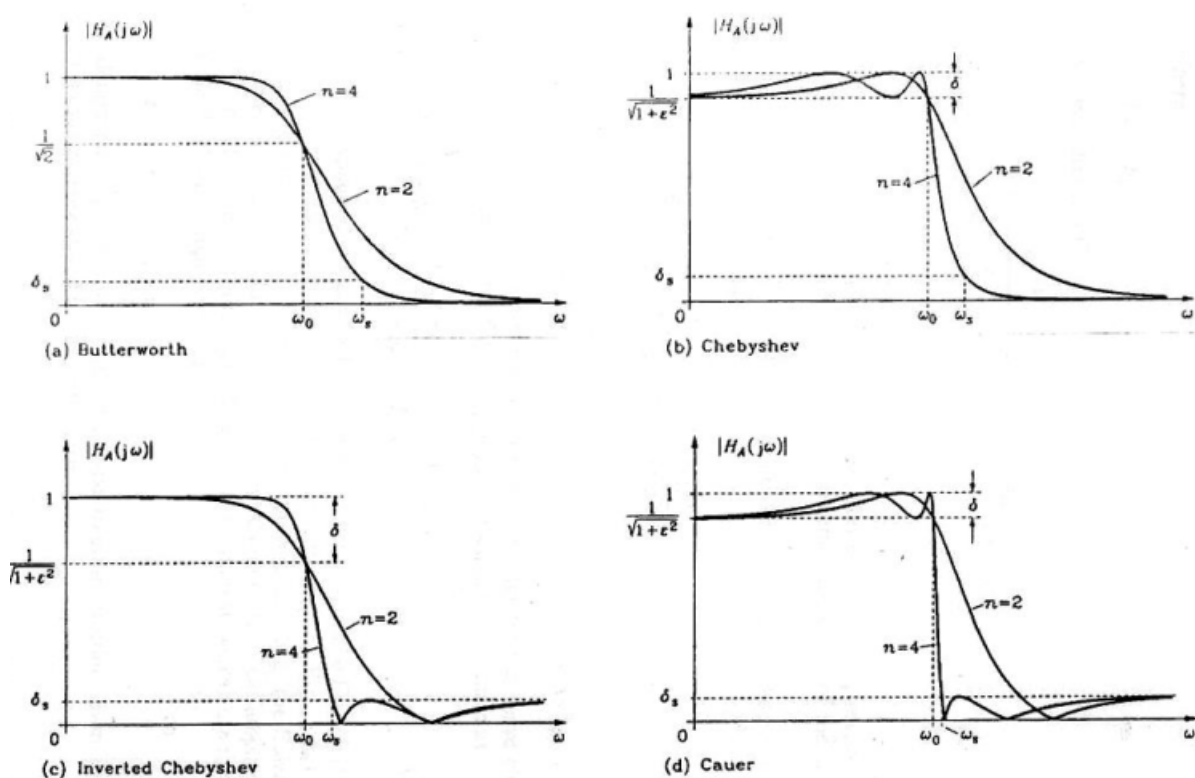

Obrázek 8: Jednotlivé aproximace

### 3.5 Přesné filtry

Realizace filtru – ss přesné filtry

- výhodou těchto struktur je stejnosměrné oddělení všech výstupů OZ pomocí kapacitorů od hlavní signálové cesty,
- šum OZ se uplatňuje tím více, čím jsou blíže hlavní signálové cesty => horní OZ nízkošumové,
- filtr nesmí být zatěžován => doplnit na výstupy vysoce kvalitní oddělovací zesilovač.

Viz. Obrázek 7.

## 4 Vzorkovací obvody

- S/H a T/H obvody - rozdíly, funkce, základní parametry, příklady realizací

### 4.1 S/H a T/H obvody

**Vzorkovač s pamětí – S/H (sample and hold)**, který sejme v daném okamžiku vzorek signálu a podrží si jeho hodnotu, při příchodu dalšího řídicího pulzu uloží novou, aktuální hodnotu.

**Sledovač s pamětí – T/H (track and hold)**, sleduje (kopíruje) průběh signálu a ukládá si aktuální hodnotu až s příchodem řídicího impulsu.

### 4.2 Funkce

Vzorkovače plní důležitou funkci v rámci převodníku. Spojitý signál (spojitý v čase i hodnotě) na vstupu vzorkují a na výstupu poskytují spojitý signál, ale diskrétní v hodnotě. Tento signál je zpracováván pomocí kvantovacího obvodu, který příslušné diskrétní hodnotě (hladině) přidělí odpovídající binární hodnotu s maximální chybou  $\frac{1}{2}$  LSB.

### 4.3 Základní parametry

**Zesílení (gain)** je střední strmota statické převodní charakteristiky. Udává se možná chyba zesílení a rozsah seřizovacích možností.

**Vstupní napěťový rozsah (input voltage range)** je povolené napětí, při kterém platí jmenovité parametry.


**Výstupní napěťový rozsah (output voltage range)** je rozsah výstupního napětí, kdy ještě nedochází k omezení výstupního napětí.

**Vstupní napěťová nesymetrie (input voltage offset)** je vstupní napětí, při kterém je výstupní právě rovno nule

**Nelinearita (linearity)** udává maximální odchylku výstupního napětí od jmenovité hodnoty. Měří se po přesném nastavení zesílení a vynulování offsetu, udává se většinou v %.

**Činitel potlačení vstupního napětí (feedthrough rejection ratio)** udává převrácenou hodnotu přenosu vstupního napětí na výstup v pamětovém provozu. Někdy se udává v závislosti na kapacitě pamětového kapacitoru. Jednotkou obvykle bývá dB.

**Rychlost klesání výstupního napětí (droop rate)** je změna výstupního napětí za jednotku času po zapamatování napětí. Je způsobeno svodovými proudy pamětového kapacitoru a klidovými proudy připojených obvodů. Obvykle se udává v závislosti na kapacitě pamětového kapacitoru.

 

Obrázek 9: Skutečný průběh pamatování ve vzorkovači

#### 4.3.1 Základní parametry související s přechodovými ději

**Doba upnutí (acquisition time)** je doba potřebná k přechodu z pamětového do sledovacího provozu. Definuje se pro udaný skok výstupního napětí (nejhorší je skok přes celé rozmezí povoleného výstupního napětí) s následným ustálením v předepsaném tolerančním pásu při ss nebo pomalu se měnícím vstupním napětí

**Rychlost přeběhu (slew rate)** je maximální rychlost změny výstupního napětí. U provedení s vnějším  $C_p$  se udává v závislosti na tomto kapacitoru nebo se udává maximální nabíjecí proud  $I_{\max}$  (buď konečný proud, který je schopen dodat předřazený OZ nebo proud, který může téct maximálně spínačem – volí se ten, který je menší). Uvažují-li se neomezené proudové schopnosti zdroje vstupního signálu, pak se při vzorkování  $C_p$  nabíjí přes sériovou kombinaci nenulového vnitřního odporu zdroje vstupního signálu  $R_i$  a odporu sepnutého spínače  $R_{sep}$  s časovou konstantou:

$$\tau = (R_i + R_{sep} * C_p) \quad (3)$$

Doba vzorkování nutná pro dosažení dané přesnosti

– pro přesnost 10%:

$$\tau \geq 3 * (R_i + R_{sep} * C_p) \quad (4)$$

– pro přesnost 1%:

$$\tau \geq 5 * (R_i + R_{sep} * C_p) \quad (5)$$

– pro přesnost 0,1%:

$$\tau \geq 7 * (R_i + R_{sep} * C_p) \quad (6)$$

– pro přesnost 0,01%:

$$\tau \geq 9 * (R_i + R_{sep} * C_p) \quad (7)$$

**Doba ustálení (settling time)** je doba potřebná k přechodu ze vzorkovacího do ustáleného paměťového režimu. Měří se doba ustálení signálu v daném tolerančním pásmu.

**Přepínací skokové napětí (sample-to-hold offset)** je chyba sejmutí vzorku v důsledku průniku řídicího signálu přes parazitní kapacity spínače. V provedení s vnějším  $C_p$  se uvede velikost náboje přeneseného na  $C_p$ .

**Apertura (časová neurčitost – aperture)** je způsobena reálnými vlastnostmi těch částí vzorkovače, které realizují přechod obvodu z režimu vzorkování do pamatování.

**Efektivní okamžik sejmutí vzorku (effective sampling time)  $t_{ef}$**  je okamžik, v němž by měl monotónně se měnící vstupní signál velikost, na které se ustálí napětí na  $C_p$ .


**Doba aperture (aperture time)** je doba mezi bezprostředním pokynem k rozpojení spínače a ukončením rozpojování, kdy lze spínač považovat za zcela rozpojený.

**Nejistota aperture (aperture uncertainty)** je náhodné kolísání doby aperture. Někdy se označuje jako aperturové chvění (jitter).

**Fázové zpoždění (phase delay)** je doba mezi bezprostředním podnětem k rozpojení spínače a  $a_{ef}$ .

**Aperturová chyba (aperture error)** je nepřesnost sejmutí vzorku v důsledku aperturového chvění a s kmitočtem roste

**Zpoždění vzorkovače (S/H delay, T/H delay)** je doba mezi příkazem k sejmutí vzorku a bezprostředním podnětem k rozpojení spínače.

 

Obrázek 10: Apertura

## 4.4 Příklady realizací

Realizace vzorkovače je v drtivé většině případů řešena zapojením v technice SC. V současné době se však dostává do popředí zájmu i technika spínaných proudů (SI) a to zejména díky pracovnímu režimu, který je proudový, čehož je využíváno ke snižování napájecích napětí.

### 4.4.1 Neinvertující zapojení vzorkovačů s pamětí v technice SC

Při sepnutém spínači S je paměťový kapacitor  $C_p$  připojen ke zdroji snímaného napětí. Po dobu sepnutí TS se kapacitor  $C_p$  nabíjí na napětí odpovídající skutečné hodnotě vstupního signálu. Současně se odpovídajícím způsobem mění výstupní napětí oddělovacího zesilovače, kterým je většinou OZ v neinvertujícím zapojení. Po rozpojení spínače S se na kapacitoru  $C_p$  a tedy i na výstupu zesilovače udržuje napětí sejmутého vzorku. Doba  $T_s$  odběru vzorku je velmi krátká a je proto použit elektronický spínač. Protože však u těchto spínačů nejsou splněny podmínky pro ideální spínače, tj.  $R_{ON} = 0$ ,  $R_{OFF} \rightarrow \infty$ , nabíjí se paměťový kapacitor exponenciálně s časovou konstantou:


$$\tau = R_s * C_p \quad (8)$$

,kde

$$R_s = R_{ON} + R_i \quad (9)$$

$R_{ON}$  je odpor sepnutého spínače a odpor  $R_i$  zdroje vstupního signálu.



 


Obrázek 11: Základní neinvertující zapojení vzorkovače

Dynamické vlastnosti lze zlepšit volbou vhodných rychlých součástek (velmi rychlé OZ, rychlý převodník napětových úrovní pro vlastní spínač, realizace spínače diodovým můstkem se Schottkyho diodami, volbou malé kapacity paměťového kapacitoru, značným proudovým dimenzováním výstupu prvního OZ).


Velké zesílení prvního OZ způsobuje, že se  $C_p$  nabíjí z většího napětí a to po dobu, dokud napětí na diferenčních vstupech prvního OZ nebudou stejná. Nevýhodou je přechod zmíněného OZ do saturace při rozpojení spínače

Aby se dosáhlo zvětšení nabíjecí rychlosti při změnách vstupního napětí o celý rozsah, připojí se paralelně k paměťovému kapacitoru spínač, který ho těsně před vlastním vzorkováním vybije. Nevýhodou je trochu složitější řídicí logika:

 

Obrázek 12: Zapojení pro zvýšení nabíjecí rychlosti


Další úpravou, aby se zabránilo saturaci prvního OZ, je přidání zpětnovazebního odporu a spínač ve zpětnovazební smyčce bývá také velmi často nahrazen antiparalelním zapojením dvojice diod.

 


Obrázek 13: Zapojení s dvojicí diod a opatřením proti saturaci

#### 4.4.2 Invertující zapojení vzorkovače v technice SC

V případě invertujícího zapojení vzorkovače bývá paměťový kapacitor zapojen ve zpětné vazbě OZ – tzv. Millerův integrátor. Potřebný nabíjecí proud dodá zesilovač (nikoliv tedy zdroj vstupního napětí), čímž jsou menší nároky na spínač, protože se pracuje do virtuální země OZ.

 


Obrázek 14: Základní zapojení Millerova integrátoru

 

Obrázek 15: Zlepšení vlastností základního invertujícího zapojení vzorkovače

Aby byla zajištěna záporná zpětná vazba v režimu vzorkování (spínač je sepnut), jsou vstupní svorky prvního OZ zaměněny.

 


Obrázek 16: Řešení invertujícího zapojení vzorkovače s volbou časové konstanty

Při sepnutí spínače bude paměťový kapacitor nabíjen s časovou konstantou:

$$\tau = (R_s + R) * C_p \quad (10)$$

,kde  $R_s$  je vnitřní odpor spínače. Proto je nutné volit  $R$  co nejmenší.

 


Obrázek 17: Zkrácení doby nabíjení pomocí ŘZP

Velikost  $k_i$  je omezena tím, že maximální hodnota nabíjecího proudu nemůže být větší než maximální výstupní proud OZ. Paměťový kapacitor musí být vybrán tak, aby měl malý svodový proud a malou dielektrickou absorpci.

#### 4.4.3 Vzorkovače v technice SI

Paměťová buňka je základním prvkem v obvodech se spínanými proudy. Pro její funkci je využita parazitní kapacita  $C_{GS}$  mezi hradlem a emitorem. Pro popsání základní funkce paměťové buňky je vhodné považovat tranzistor za ideální, tzn., že jsou zanedbány veškeré parazitní prvky kromě zmíněného kapacitoru  $C_{GS}$ .

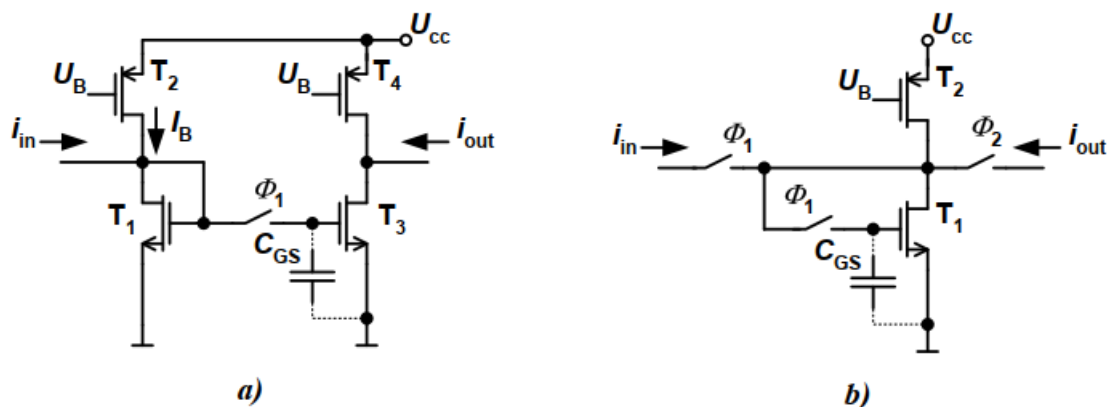

Obrázek 18: Vzorkovací obvody v technice SI a) buňka první generace b) buňka druhé generace

**Buňka první generace** je zapojena jako klasický proudový opakovač s unipolárními tranzistory. Pokud je spínač sepnut, do kolektoru tranzistoru  $T_1$  teče proud  $i_{in} + I_B$ , kde  $I_B$  je příčný proud generovaný proudovým zdrojem tvořeným tranzistorem  $T_2$ . Tento proud je nutný pro zpracování vstupního proudu obou polarit. Proud protékající tranzistorem  $T_1$  je zrcadlen a jeho obraz teče kolektorem tranzistoru  $T_3$ . Pokud je proud generovaný proudovým zdrojem tvořeným tranzistorem  $T_4$  stejný jako proud generovaný proudovým zdrojem tvořeným tranzistorem  $T_2$  a pokud je také stejný poměr  $W/L$  u tranzistorů  $T_1$  a  $T_3$ , pak hodnota výstupního proudu  $i_{out}$  se rovná hodnotě vstupního proudu  $i_{in}$ . Na hradle tranzistoru  $T_3$  je napětí  $u_{GS}$ , které zajišťuje daný výstupní proud buňky.

Po rozpojení spínače je toto napětí  $u_{GS}$  na hradle tranzistoru  $T_3$  zachováno a tranzistorem teče stejný proud jako před rozpojením spínače. Proto je i výstupní proud  $i_{out}$  stejný. Hodnota  $i_{out}$  je zachována do doby, než bude spínač opět sepnut (ovšem za předpokladu ideálních vlastností tranzistoru). Hlavní vlastností paměťové buňky první generace proto je, že výstupní svorkou teče neustále výstupní proud (výstup je připojen k obvodu s nízkou impedancí), který je dán přímo okamžitou hodnotou vstupního proudu (spínač je sepnut) nebo hodnotou vstupního proudu před rozpojením spínače (spínač je rozepnut).

Hlavní výhodou buňky první generace je, že výstupní proud  $i_{out}$  je možné po celou dobu odebírat z výstupu.


Buňku první generace lze navrhnout s libovolným zesílením:

$$A = \frac{i_{vyst}}{i_{vst}} = \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_{M3}}{\left(\frac{W}{L}\right)_{M1}} \quad (11)$$

Problémem je však závislost tohoto zesílení na shodnosti (matching) tranzistorů  $T_1$  a  $T_3$  nebo na dosažení přesného poměru rozměrů tranzistorů. Dále je nutné, aby zdroje proudů tvořené tranzistory  $T_2$  a  $T_4$  byly shodné. Pokud nejsou, vnáší se do obvodu chyba posunutí (offset).

**Buňka druhé generace** je tvořena pouze jedním „paměťovým“ tranzistorem  $T_1$  a zdrojem proudu tvořeným tranzistorem  $T_2$ . Funkce buňky je rozdělena do fází  $\phi_1$  a  $\phi_2$ . Hodinové signály pro spínače se nesmí překrývat. Během hodinové fáze  $\phi_1$  je buňka v režimu sledování (track), tzn., že do buňky teče vstupní proud  $i_{in}$ .

Tranzistor  $T_1$  je zapojen v diodovém režimu (hradlo a kolektor jsou spojeny) a proud tranzistorem je  $i_{in} + I_B$ , kde  $I_B$  je příčný proud generovaný proudovým zdrojem tvořeným tranzistorem  $T_2$ . Výstupní spínač paměťové buňky je rozepnut, a tudíž výstupní proud je nulový. Během hodinové fáze  $\phi_2$  je buňka v režimu pamatování (hold), tzn., že napětí  $u_{GS}$  mezi hradlem a emitorem tranzistoru  $T_1$  je udržováno konstantní díky parazitní kapacitě  $C_{GS}$ . Hodnota napětí je stejná, jako byla v čase přechodu z fáze  $\phi_1$  do fáze  $\phi_2$ .

 

Obrázek 19: Časové průběhy a) hodinových signálů, b) vstupních a výstupních proudů paměťové buňky první (nahore) i druhé (dole) generace

Nevýhodou buňky druhé generace je dostupnost výstupního proudu  $i_{out}$  pouze ve fázi  $\phi_2$ . Naopak buňka druhé generace může mít pouze jednotkové zesílení, tzn., že se vstupní proud zrcadlí na výstup. Paměťový tranzistor  $T_1$  je použit jako vstupní i výstupní. Proto


zde odpadá problém párování tranzistorů. Další výhodou je použití pouze jednoho zdroje proudu tvořeného tranzistorem  $T_2$ , který dodává příčný proud paměťové buňce v obou fázích ( $\phi_1$  i  $\phi_2$ ). Proto není přesnost přenosu zatížena chybou posunutí způsobenou nepří-  
způsobením zdrojů proudů.

## 5 Referenční zdroje napětí a proudu

-jednoduché reference, reference řízené prahovým napětím tranzistoru, bandgap reference, výhody, nevýhody, teplotní závislost, stabilita

### 5.1 Jednoduchá reference-napěťové

Nejjednodušší napěťovou referencí je obyčejný napěťový dělič, ať už s využitím pasivních či aktivních prvků.

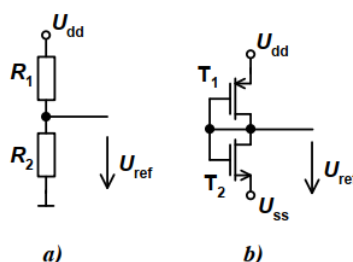

Obrázek 20: Vytvoření napěťové reference pomocí děliče a) rezistorového, b) složeného z MOST v zapojení jako řízená dioda

Velkou nevýhodou zejména zapojení na a) je přímá závislost na napájecím napětí a tedy i přímá závislost na jeho změnách, což lze popsat koeficientem citlivosti  $S$ . Zjednodušené řečeno, pokud je  $S = 1$ , pak při změně napájecího napětí např. o 10 % dojde ke stejné změně i na výstupu reference, což je samozřejmě nežádoucí.


Určitého zlepšení lze dosáhnout použitím aktivní součástky (bipolární nebo unipolární tranzistor).

$$S = \frac{1}{\ln \frac{I}{I_s}} \quad (12)$$

Vzhledem k tomu, že je saturační proud vždy menší jak  $I$ , je citlivost menší než jednotková. Např. v případě změny napájecího napětí o 10 % dojde ke změně reference jen o 0,36 %.

Dalšího zlepšení lze dosáhnout použitím zapojení podle b). Hodnota referenčního napětí je pak:


$$U_{ref} = U_{BE} * \left( \frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) \quad (13)$$

 

Obrázek 21: Referenční zdroj s BJT

Zapojení v kombinaci rezistor s tranzistorem MOS je opět o něco méně závislé na napájení než zapojení s bipolárním tranzistorem. Napětí  $U_{ref}$  lze odvodit z  $U_{GS}$ , takže:

$$U_{ref} = U_{GS} = U_{th} + \frac{\sqrt{2 * I}}{\beta} \quad (14)$$

 


Obrázek 22: Referenční zdroj s MOS tranzistorem

Stejně jako u BJT je výhodnější použití zapojení, jak je uvedeno na b). Referenční napětí je pak:

$$U_{ref} = U_{GS} * \left( \frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) \quad (15)$$

Velmi přesný referenční zdroj napětí lze realizovat s pomocí silně dopovaného PN přechodu v zapojení v závěrném směru. Jedná se v podstatě o využití průrazného napětí  $U_{br}$ , buď Zenerova nebo lavinového. Zenerův mechanismus má negativní teplotní koeficient a lavinový má kladný teplotní koeficient.




 

Obrázek 23: Referenční zdroj se Zenerovou diodou

## 5.2 Reference řízená prahovým napětím (bootstrapped)-napěťový

Jestliže je napětí na aktivním prvku (tranzistoru) použito k vytvoření proudu, který je následně využit jako referenční, pak je tento proud nebo napětí na tranzistoru nezávislý na napájecím napětí

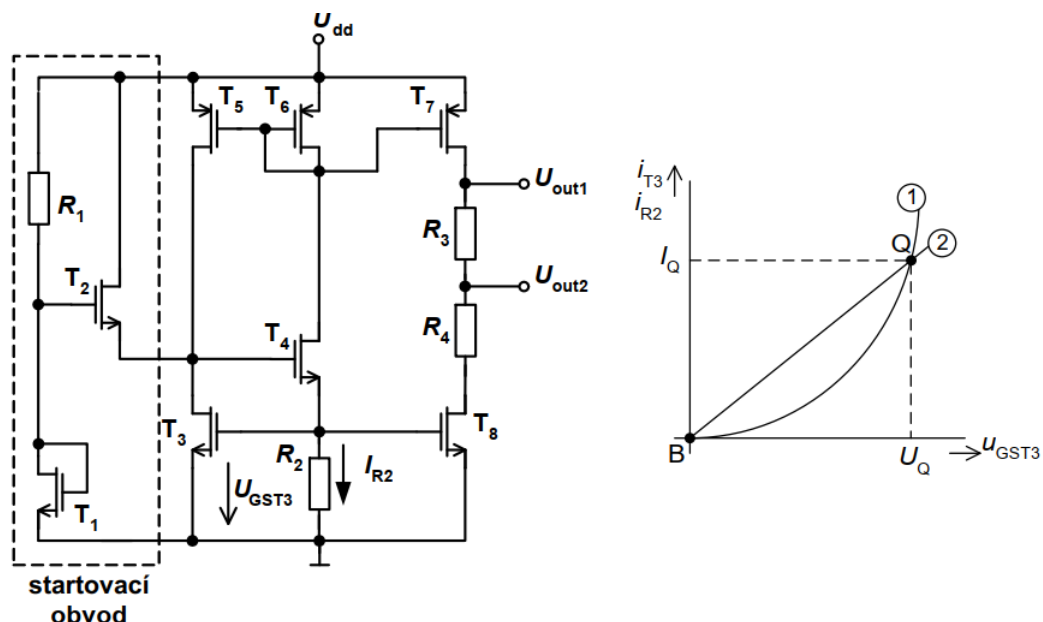

Obrázek 24: Bootstrapped reference a nastavení pracovního bodu


Proudové zrcadlo z tranzistorů  $T_5$  a  $T_6$  se stejnými rozměry způsobí, že oběma větvemi teče stejný proud. Proud, který teče tranzistorem  $T_3$  vytvoří úbytek napětí  $U_{GST3}$ . Zrcadlený proud, který teče přes rezistor  $R_2$ , vytvoří napětí dané jako  $I_{R2} \cdot R_2$ . Vzhledem k tomu, že jsou tato napětí ve společné smyčce, je dosaženo nastavení pracovního bodu.

Aby bylo dosaženo požadovaného referenčního napětí na výstupu, je toto základní zapojení doplněno o tranzistory  $T_7$  a  $T_8$ , čímž se nastavený proud zrcadlí a pomocí odporových děličů jsou nastavena požadovaná referenční napětí.

Problém u tohoto zapojení nastává při nastavování správného pracovního bodu. Obě charakteristiky se vlastně protínají i v bodě B. Tím by ovšem referenční zdroj nepracoval. Aby se tomuto stavu zabránilo, je nutné použít tzv. startovací obvod.


### 5.3 Bandgap reference

Nejpřesnějším a teplotně nejméně závislým referenčním zdrojem je tzv. bandgap reference.

 

Obrázek 25: Obecný princip bandgap reference

Napětí  $U_{BE}$  je generováno pomocí BJT zapojeného jako dioda, který má nízký teplotní koeficient. Zároveň je generováno teplotní napětí  $U_t$ , které je úměrné absolutní teplotě. Pokud je  $U_t$  násobeno konstantou  $K$  a připočteno k  $U_{BE}$  pak je výstupní napětí reference.

 


Obrázek 26: Standardní řešení bandgap reference

$$U_{ref} = U_{BE} + K * U_i \quad (16)$$

### 5.3.1 Bandgap reference podle Paula Brokawa

Pro malé hodnoty napětí  $V_i$  je proud  $I_1$  tranzistorem  $T_1$  větší než proud  $I_2$  tranzistorem  $T_2$ , protože  $T_1$  má  $N$ -krát větší plochu emitoru. Pro velké proudy je naopak větší proud  $I_2$  tranzistorem  $T_2$ , protože proud  $I_1$  je omezen odporem  $R$ . Důležitý je stav ve kterém platí  $I_1 = I_2$ . Nejpřesnějším a teplotně nejméně závislým referenčním zdrojem je tzv. bandgap reference.

 


Obrázek 27: Reference podle P. Brokawa a její průběh

$$\Delta U_{BE} = U_T * \ln(N), I_1 = I_2 = I = \frac{U_T * \ln(N)}{R} \quad (17)$$

### 5.4 Jednoduchá reference-proudové

Tyto typy referenčních zdrojů jsou často tvořeny napěťovými referencemi doplněnými pouze o koncový stupeň, který pracuje jako převodník napětí na proud.

Nejjednodušší verzí proudové reference je zapojení, které je tvořeno rezistorem  $R$  v zátěži a tranzistorem MOS v zapojení jako proudové zrcadlo.

 


Obrázek 28: Proudový referenční zdroj tvořený proudovým zrcadlem

$$I_{ref} = \frac{U_{dd} - U_{GS1}}{R} \quad (18)$$

Je zřejmé, že přesnost tohoto typu proudové reference není příliš velká z důvodu silné závislosti na změně napájecího napětí a také z důvodu teplotní závislosti součástek

## 5.5 Reference řízená prahovým napětím-proudová


Reference je založena na napětí úměrnému velikosti prahového napětí tranzistoru, které je přiloženo na daný rezistor

 

Obrázek 29: Proudová reference řízená prahovým napětím tranzistoru

$$I_{ref} = \frac{UT}{R} * \ln(N) \quad (19)$$


Pokud budeme uvažovat standardní pokojovou teplotu, pak je teplotní napětí 26 mV a vhodná hodnota  $N = 8$ . Napětí na rezistoru je tedy 56 mV, což znamená, že uvedený typ obvodu je vhodný pro generování malých proudů.

 

Obrázek 30: Proudový referenční zdroj

## 5.6 Proudový bootstrapped

Velikost referenčního proudu závisí na napájecím napětí jen velmi málo, protože je v každé větvi vysokoimpedanční prvek (tranzistory  $T_2$  a  $T_3$ ), které absorbují případné změny v napájení. Napětí  $U_{ds}$  tranzistorů  $T_1$  a  $T_4$  se nemůže libovolně měnit, první se pohybuje o dvojnásobek  $U_{gs}$  nad úrovní země a druhý o  $U_{gs}$  pod úrovní napájecího napětí. Jakákoli fluktuace napájení je tedy absorbována vysokou rezistencí, která je mezi drainem a sourcem tranzistorů  $T_2$  a  $T_3$ .

 

Obrázek 31: Bootstrapped proudový referenční zdroj

Startovací obvod zde není uveden, ale i v tomto případě je nutné jej použít a to ze stejného důvodu jako u napěťové verze, tedy nastavení správného pracovního bodu

## 5.7 Výhody a nevýhody

**Výhody:** Možnost mít chtěné napětí/proud, které je téměř nezávislé na změnách vstupního napětí

**Nevýhody:** Jednoduché reference, např. napěťový dělič, jsou velmi nepřesné a citlivé na změnu teploty a napájecího napětí.

## 5.8 Teplotní závislost

Všechny reference jsou samozřejmě více či méně teplotně závislé. Teplotní závislost reference je definována nejen pomocí koeficientu citlivosti  $S$ , ale také pomocí dílčího teplotního koeficientu ( $TC_F$ )

$$TC_F = \frac{1}{T} * (S_T^X) \quad (20)$$

kde  $X$  je  $U_{ref}$  (s použitím převodníku napětí-proud také  $I_{ref}$ ).

## 6 Paralelní převodníky DA

-základní zapojení a funkce, využití sítě R-2R a modifikace, váhové sítě, typičtí představitelé

### 6.1 DAC obecně

#### 6.1.1 Klasifikace

**Unipolární převodník** má výstupní analogový signál pouze jedné polaritě (buď kladné nebo záporné).

**Bipolární převodník** má výstupní analogový signál obojí polaritě. Krajiní kvantovací úrovně mají opačné znaménko a v absolutní hodnotě se zpravidla neliší o více než jeden kvantovací krok.

**Dvoukvadrantový převodník** je unipolární převodník, jehož referenční signál může nabývat obou polarit (při užití jako zesilovač s číslicově nastavitelným zesílením). Název se používá i pro případ bipolárního násobícího DAC s jednou polaritou referenčního signálu.

**Čtyřkvadrantový převodník** je bipolární násobící převodník, jehož referenční signál může nabývat obou polarit, čehož lze využít jako zesilovače, u kterého lze číslicově řídit velikost zesílení i polaritu.

**Převodník s proudovým výstupem** je velmi častý případ. Pokud je nutné, převede se proud na napětí pomocí převodníku proud-napětí. Je použitelný jako číslicově řízený zdroj proudu.

**Převodník s napěťovým výstupem** je vlastně číslicově řízený zdroj napětí


#### 6.1.2 Statické parametry

**Rozsah** - rozdíl výstupní analogové veličiny mezi nejvyšší a nejnižší dosažitelnou kvantovací hladinou,

**Rozlišovací schopnost** - poměr kvantovacího kroku a velikosti výstupního rozsahu. Plnohodnotný je i údaj o počtu diskretních úrovní výstupního analogového napětí nebo proudu a přímo souvisí s počtem bitů vstupního slova.


**Přesnost** výstupního napětí resp. proudu - maximální odchylka mezi skutečnou a ideální převodní charakteristikou převodníku. Často se udává poměrná velikost odchylky vztažená k celkovému rozsahu převodníku.

**Chyba zesílení** - absolutní hodnota této chyby narůstá lineárně se vstupní číselnou hodnotou převodníku a maxima nabývá na plné hodnotě rozsahu převodníku

 


Obrázek 32: Chyba zesílení

**Chyba nastavení nuly (offset)** - posunutí ideální převodní charakteristiky o stejnou hodnotu

 

Obrázek 33: Offset

**Chyba linearity (INL, DNL)** - nelinearita v globálu (INL) je maximální vertikální rozdíl mezi ideální a reálnou převodní charakteristikou.

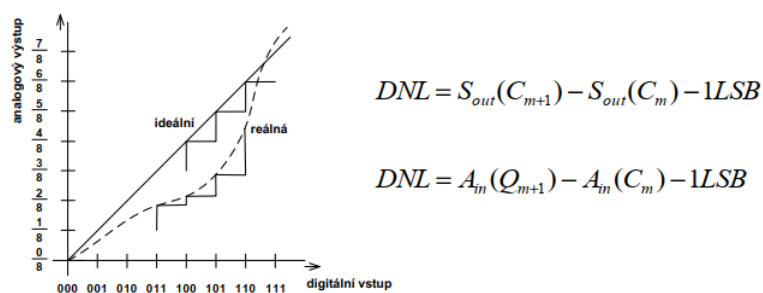

Obrázek 34: Chyba linearity

Pokud by převodní charakteristika neměla monotónní růst nebo, pokles při růstu digitálního vstupu, pak je takový převodník **nemonotónní**. Tato chyba je obvykle způsobena nesprávným odporem váhových rezistorů nebo nepřesným nastavením váhových zdrojů proudu. Platí, že pokud je  $DNL > 1\text{LSB}$ , pak je převodník nemonotónní.

**Kvantovací chyba** - způsobena konečným počtem diskretních úrovní výstupního napětí a může dosahovat maximálně  $\pm 1/2$  hodnoty LSB.

**Hystereze** - způsobena nestejným průběhem převodní charakteristiky při změně tendence nastavovaných hodnot. Zpravidla to způsobuje dielektrická absorpce kapacitorů. Absolutní chyba této odchylky závisí na rychlosti změny. Platí tedy, že při dostatečně dlouhých intervalech mezi hodnotami se blíží tato chyba nule.

**Přípustné rozmezí výstupního napětí** - maximální výstupní napětí DAC s proudovým výstupem, při němž jsou ještě garantovány všechny parametry převodníku.

**Průnik signálu** - nežádoucí pronikání signálu přes rozpojené spínače nebo části obvodu, které mají izolovat.

### 6.1.3 Dynamické parametry

Dynamické vlastnosti jsou také určeny dobou převodu  $T_P$ , což je maximální doba potřebná k ustálení výstupní analogové veličiny na správnou hodnotu s povolenou chybou za předpokladu konstantní hodnoty digitálního signálu během převodu.

**Odstup signál-šum (SNR)** se vyhodnocuje z kmitočtového spektra signálu, kdy signál odpovídá základní harmonické. SNR závisí na počtu kvantovacích úrovní. Pro sinusový signál teoreticky platí:

$$SNR = (6,02 * N + 1,76) \quad (21)$$

**Efektivní počet bitů** se určuje ze SNR:


$$N = \frac{SNR - 1,76}{6,02} \quad (22)$$

**Harmonické zkreslení (THD)** se zjišťuje při buzení DAC daty, která odpovídají digitalizovanému průběhu ideální sinusovky. Zkreslení je pak určeno z výstupního signálu

$$THD = 20 * \log \frac{1}{2} * \frac{\sqrt{U_2^2 + \dots + U_N^2}}{U_1} \quad (23)$$



**SFDR** je parametr, který je důležitý zejména v případě, kdy má převodník vysoké převzorkování nebo je vyžadována spektrální „čistota“ převodníku. SFDR je tedy určeno jako poměr mezi amplitudou užitečného signálu a největší složkou zkreslení.

 


Obrázek 35: Dynamické parametry

**Maximální rychlost převodu (správně četnost převodu)** - určena počtem vstupních slov  $D$ , která mohou být převodníkem převedena na analogovou výstupní veličinu za jednotku času.

**Přechod výstupního analogového napětí** z jedné úrovně na jinou může být doprovázen přechodným dějem. Jestliže se neuvažují případné překmity zesilovače, je přechodný jev způsoben konečnou dobou sepnutí, resp. rozepnutí elektronických spínačů uvnitř struktury převodníku.

Přechody výstupního napětí mezi hladinami jsou provázeny **krátkými přechodovými špičkami (glitches)** - výška může mnohonásobně přesáhnout hodnotu  $u\text{LSB}$ . Tato situace nastává při přepínání více spínačů, největší jsou při přechodu např.  $01111111 \rightarrow 10000000$ , kdy je nestejná rychlost sepnutí a rozepnutí spínačů. Tyto zákmity se odstraňují pomocí tzv. deglitcheru, což v praxi bývá rychlý vzorkovací obvod.

 


Obrázek 36: Glitch

## 6.2 Základní zapojení a funkce

Paralelní převodníky DAC patří mezi nejrozšířenější typy, velmi často se vyrábějí monoliticky. Základní paralelní převodník čísla na proud a jeho činnost přímo odpovídá:

$$i = I * D = T * \frac{C}{2^n} \quad (24)$$

kde  $I$  označuje referenční proud převodníkem. Převodník obsahuje celkem  $n$  řízených zdrojů konstantních proudů, které jsou ovládány logickými signály

 


Obrázek 37: Základní zapojení paralelního převodníku čísla na proud

Z principiálního zapojení je zřejmá hlavní nevýhoda a tou jsou vysoké požadavky na přesnost proudových zdrojů. Aby bylo dosaženo potřebné přesnosti převodu, musí proudové zdroje v jednotlivých větvích dodávat do obvodu přesně definovanou hodnotu váhového proudu a to i v přesném poměru vůči ostatním zdrojům. Jak je uvedeno v dalších kapitolách, lze tento nedostatek eliminovat zapojením společně s odporovou sítí  $R-2R$ .

Paralelní převodník s napětovým výstupem může být jednoduše sestaven z předchozího převodníku  $D/I$ , který je doplněn o převodník  $I/U$ . Pro výstupní napětí platí:

$$u = i * R = R * \frac{I}{2^n} * \sum_{k=0}^{n-1} b_k 2^k \quad (25)$$

 

Obrázek 38: Paralelní převodník s napětovým výstupem

## 7 Využití sítě R-2R a modifikace


Výstup rezistorové sítě bývá nejčastěji připojen k převodníku I/U s OZ a výstupní veličinou je pak napětí. Rezistorové sítě se upravují zařazením sériových rezistorů do některých míst sítě. Tyto kombinované váhové sítě jsou tvořeny sekcemi váhových rezistorů opět spínaných řízenými spínači na zem nebo referenční napětí.

## 8 Sériové převodníky DA

- základní zapojení a funkce, využití kapacitorů v síti, příklady využití

## 9 Základní zapojení a funkce

Sériové převodníky DA zaujímají zvláštní pozici mezi převodníky, v integrované podobě se prakticky nevyrábějí. Ve srovnání s paralelním převodníkem obsahuje pouze tři přesné analogové obvody, analogovou sčítačku, analogovou děličku a analogovou paměť.

 

Obrázek 39: Zapojení sériového DAC

Pracují na principu postupného řízeného kvantování referenčního napětí číslicovým signálem a sčítání váhových kvant jednotlivých bitů číslicového signálu. Sériový číslicový signál  $D_S$  řídí horní spínač, který při  $D_S = 1$  připojuje kladné referenční napětí  $U_{ref}$  do analogové sčítačky. Ve sčítačce se toto napětí sčítá s napětím  $u_{k-1}$ , jež je udržováno na výstupu analogové paměti jako výsledek předchozího taktu převodu  $T_{k-1}$ . Součet napětí se dělí dvěma a uloží opět do analogové paměti. Vstupní  $n$ -bitové číslo se tedy převede na analogový signál postupně, a to celkem v  $n$  taktech. Převod začíná od bitu s nejnižší vahou.

## 10 Využití kapacitorů v síti, příklady využití

### 10.1 Sériový DAC s vybíjením kapacitoru


Využívá exponenciální závislosti mezi impulzy v sériově vyjádřeném dvojkovém slově a exponenciálním tvarem vybíjecí křivky kapacitoru. Podle zjednodušeného schématu je kapacitor během první poloviny periody  $T/2$  nabíjen ze zdroje konstantního proudu  $I_C$ , pokud je však hodnota převáděného bitu rovna 1.

Protože kapacita  $C$  i proud  $I_C$  jsou konstantní, bude také konstantní náboj dodaný do kapacitoru:


$$Q = I_C * \frac{T}{2} \quad (26)$$

V průběhu doby  $T/2$  napětí na kapacitoru lineárně narůstá a dosáhne hodnoty

$$U_{ref} = \frac{I_C}{C} * \frac{T}{2} \quad (27)$$

 


Obrázek 40: Sériový DAC s vybíjením kapacitoru

 

Obrázek 41: Příklad převodu dvojkového čísla 00101011

## 10.2 Sériový převodník s analogovými vzorkovači

Sériový převodník s analogovými vzorkovači využívá rovněž metodu dělení napětí dvěma v jednotlivých taktech. Činnost každého vzorkovače může být rozčleněna do dvou fází –

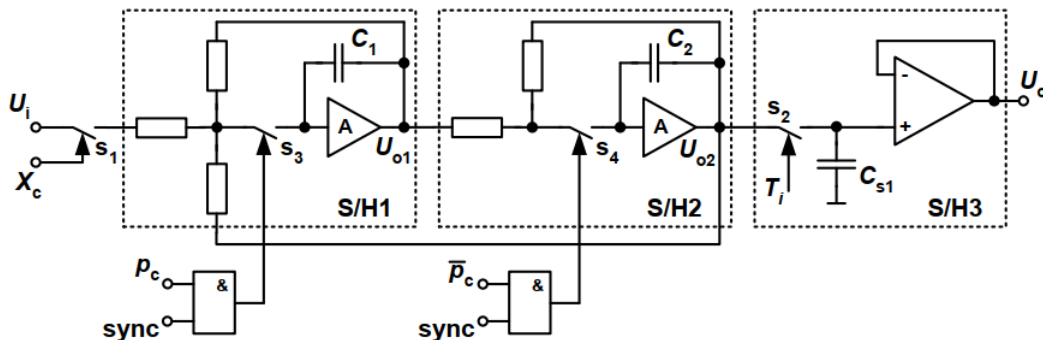


Obrázek 42: Sériový převodník s analogovými vzorkovači

vzorkování a pamatování. Při sepnutých spínačích  $s_1$  a  $s_3$  bude vzorkovač S/H1 vzorkovat a jeho výstupní napětí se ustálí na hodnotě (je-li přenášený bit 1):

$$U_{o1} = -\frac{1}{2} * (U_{ref} + U_{o2}) \quad (28)$$

Toto vzorkování je podmíněno koincidencí hodinových impulzů a synchronizačního signálu  $p_c$ , sync (tedy vždy první polovina periody  $T_i$  až do signálu  $sync = 1$ ). Ve druhé polovině periody  $T_i$  se přepne S/H1 do režimu pamatování a naopak S/H2 se sepnutím  $s_4$  převede do režimu vzorkování.


Vzorkovač S/H2 má v režimu vzorkování přenos -1 a uloží do své analogové paměti napětí  $-U_{o1}$  právě ukončené předchozí poloviny periody. Cyklickým pochodem se tak v každé periodě dělí původní napětí na polovinu. Sériovým převodem se při každé 1 na pozici bitu přičítá celé  $U_{ref}$ .

 

Obrázek 43: Časové průběhy pro převod 12-bitového čísla na výstupní napětí

### 10.3 Sériový cyklický DAC s kapacitami

Sériový cyklický DAC s kapacitami obsahuje jen dva přesné rezistory, tři paměťové kapacity, dva OZ a napěťové spínače. Cyklický převodník je rychlejší než převodník se vzorkovači. Aktivace spínačů je symbolicky vyznačena přírou proměnnou pro aktivní 1 a invertovanou proměnnou pro aktivní 0.

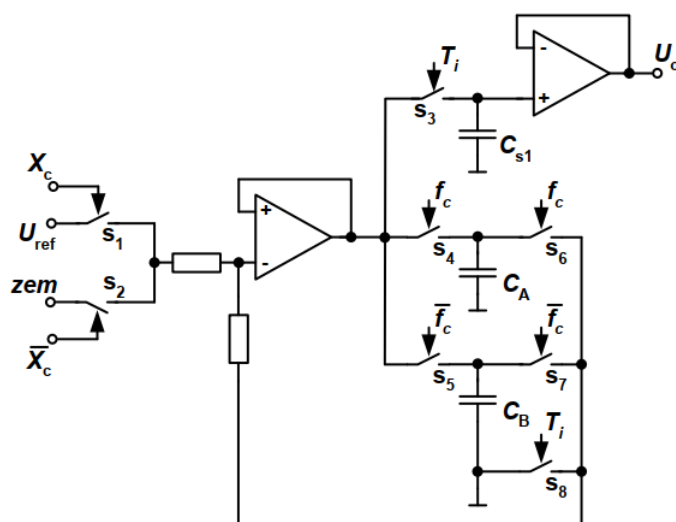


Obrázek 44: Sériový cyklický DAC s kapacitami

Převáděné číslo je zpracováváno postupně od LSB, je-li bit = 1, spíná se  $s_1$  a na vstup převodníku se přivede  $U_{\text{ref}}$ . Pro bit s hodnotou 0 se sepnutím  $s_2$  připojí 0 V. Ostatní spínače jsou řízeny přímými nebo invertovanými signály  $f_c$  (hodinové pravoúhlé impulzy),  $T_1$  (identifikuje první takt) a  $T_{12}$  (identifikuje konec převodu).

## 10.4 Sériový DAC s vyrovnáním náboje

Sériový DAC s vyrovnáním náboje využívá principu předávání (vyrovnání) náboje mezi nabitým a vybitým kapacitorem po jejich paralelním spojení. Napětí na obou spojených kapacitorech bude stejné a budou-li obě kapacity také stejné tj.  $C_1$  a  $C_2$ , budou stejné i oba náboje  $Q_1 = Q_2$  a výsledné napětí bude přesně poloviční ( $U_{\text{ref}}/2$ ) proti napětí  $U_{\text{ref}}$  původně plně nabitého kapacitoru. Vyrovnání náboje neproběhne ihned, ale s určitým zpožděním, které závisí na kapacitách  $C_1$ ,  $C_2$  a na odporu  $R_s$  sepnutého propojovacího spínače.

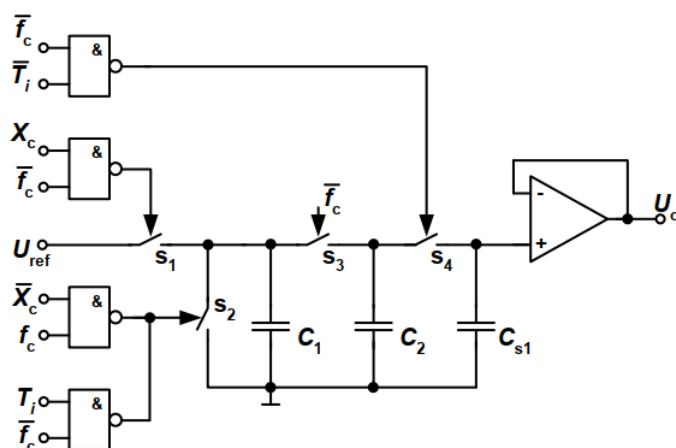

Obrázek 45: Blokové zapojení sériového DAC s vyrovnáním náboje


## 10.5 Nepřímé ADC

Nepřímé převodníky DAC používají mezipřevod vstupní číslicové kombinace na jiný diskrétní signál, který je teprve převeden na výstupní analogový signál  $U(D)$ . Tyto převodníky se klasifikují:

- vzorkováním periodických pilovitých kmitů (jedna z nejstarších metod),
- podle druhu měronosné veličiny pomocného signálu se rozeznávají
- nepřímé převodníky DA s mezipřevodem na poměr šířky a periody impulzů,
- nepřímé převodníky DA s hustotou uniformních impulzů,
- nepřímé převodníky DA s kmitočtem pravoúhlých kmitů.
- s jiným typem mezipřevodu (magnetický modulátor, indukční dělič apod.).




V číslicově řízených kalibračních normálech napětí se užívají zejména DAC s mezi převodem na poměr šířky a periody impulzů (typicky 20-bitové převodníky). Na Obr. 96 je blokové schéma takového převodníku.

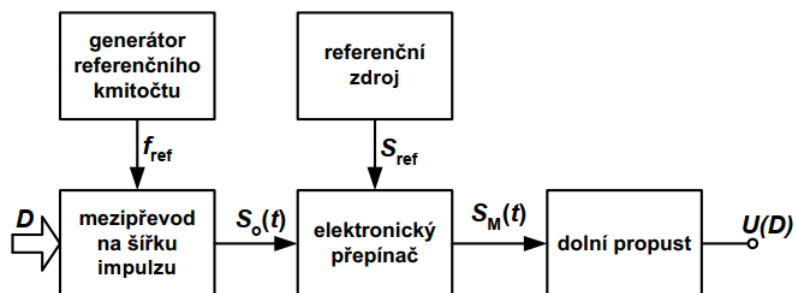

Obrázek 46: Princip převodníku DAC s mezipřevodem na šířku impulsu

# 11 Převodníky AD s vysokými vzorkovacími kmitočty

- komparační, řetězové - základní zapojení a funkce, příklady využití.

 

Obrázek 47: Rozdělení ADC podle rozlišení v závislosti na četnosti převodu

typ převodníku	výhody	nevýhody
$\Sigma\Delta$	vysoká rozlišovací schopnost až 24 bitů jednoduché obvodové řešení nepotřebuje externí S/H obvod díky funkci převzorkování nepotřebuje antialiasingový filtr	nízký vzorkovací kmitočet řádově stovky kHz
integrační	vysoká rozlišovací schopnost až 24 bitů	nízký vzorkovací kmitočet řádově stovky kHz nutnost velkých kapacit v integrátoru - nákladné na výrobu
postupná aproximace	velmi dobrá rozlišovací schopnost až 20 bitů malá plocha čipu – nízká spotřeba	vzorkovací kmitočet řádově jednotky MHz přesnost závislá na přesnosti interního DAC
řetězové	dobrá rozlišovací schopnost až 16 bitů vysoký vzorkovací kmitočet řádově stovky MHz dosažení validního výsledku převodu ve velmi krátkém čase plocha čipu roste pouze lineárně s počtem bitů - nízká spotřeba	přesnost převodu závisí na přesnosti prvních bloků, které řeší váhově nejdůležitější bity nutnost časového sladění vzorku před odesláním na výstup
paralelní (komparační)	nejvyšší vzorkovací kmitočet až GHz	nízké rozlišení do 8 bitů při vyšším rozlišení velká plocha čipu vysoká spotřeba

Obrázek 48: Základní typy převodníků AD – výhody, nevýhody

## 11.1 Komparační


Využívají přímou komparaci kvantovaného měřeného a referenčního napětí. Mohou dosáhnout extrémně krátké doby převodu.

Nevýhodou je velký počet komparátorů a složitost dekodéru, uplatňující se u vícebitových převodníků.

Kompenzační převodníky AD pracují na základě kompenzace měřeného napětí výstupním napětím řízeného převodníku DA. Z hlediska způsobu generace kompenzačního napětí lze rozlišovat ještě kompenzační převodníky s přírůstkem kompenzačního napětí shodné a odstupňované velikosti. Integrační převodníky AD využívají řízené integrace měřeného a referenčního napětí, umožňují dosáhnout vysoké přesnosti převodu.

**Přímé převodníky AD** převádějí vstupní analogové napětí přímo na výstupní slovo.

U **nepřímých převodníků AD** je vstupní analogové napětí převedeno nejprve na jinou analogovou veličinu (např. čas, kmitočet) a teprve potom je tato pomocná analogová veličina převedena do číslicového tvaru.

 

Obrázek 49: Zapojení paralelního komparačního převodníku AD

U paralelního typu je vstupní signál přiveden paralelně na řadu komparátorů. Na každý komparátor je rovněž připojena poměrná část referenčního napětí získaná na rezistorovém děliči zhotoveném z řady shodných rezistorů s odpory  $R$ . Pro každou možnou kvantovací hladinu existuje příslušná napěťová komparační úroveň. Komparační úrovně jsou v souladu s převodní charakteristikou voleny do středu intervalů mezi jednotky vstupního

napětí. Proto se například napětí  $u \in (2,5; 3,5 \text{ V})$  vyhodnotí aritmeticky správně,  $u = 3 \text{ V}$ . Posun o polovinu kvantovacího bloku je docílen spodním rezistorem s odporem  $R/2$  v rezistorové síti převodníku.


Přivede-li se libovolné dovolené vstupní napětí, všechny komparátory srovnávají jeho hodnotu s kvantovacími hladinami. Tyto komparátory, jejichž referenční úroveň je menší než vstupní napětí, nastaví na svém výstupu úroveň 1, u ostatních komparátorů bude na jejich výstupech logická nula. Výstupy všech komparátorů jsou vedeny na dekodér, kde se získá paralelní výstupní kód.

Tento ADC je extrémně rychlý. Jeho rychlost je prakticky limitována jen rekreační dobou komparátorů a dekódovací logiky. Jeho složitost však exponenciálně roste s počtem bitů.

## 11.2 Řetězové


V zájmu zmenšení počtu komparátorů a dodržení velké rychlosti převodu byly vyvinuty řetězové převodníky AD.

Typický řetězový ADC se skládá z několika stejných bloků (stupňů), které jsou kaskádně propojeny za sebou. Každý stupeň převodníku se skládá ze vstupního vzorkovacího obvodu, subADC a subDAC. Princip funkce je pro všechny stupně stejný. Vstupní signál je kvantován, pomocí subADC převeden do binární podoby a jako částečný výstup je poslán do bloku korekce. Mezitím je však opět pomocí subDAC převeden zpět do analogové podoby a odečten od původního vstupního signálu. Výsledné residuum  $u_{\text{res}}$ , je pak ještě zesíleno a odesláno do dalšího stupně. První bloky tedy řeší nejvýznamnější bity (MSB) převodu, naopak nejméně významné bity řeší poslední blok, kterým je většinou jen několikabitový paralelní převodník.

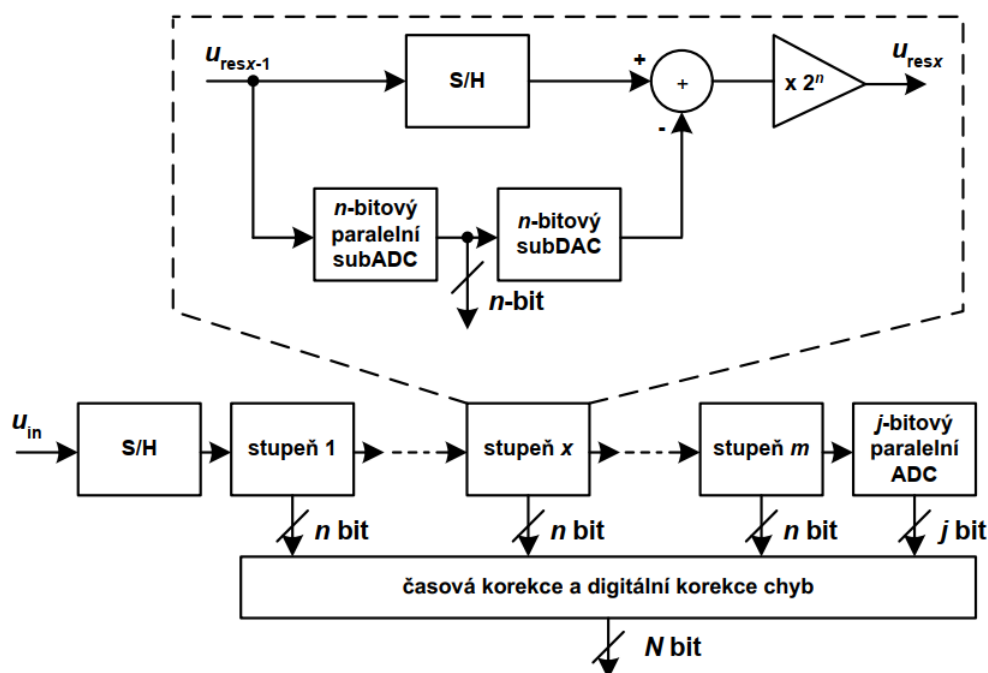


Obrázek 50: Princip řetězového ADC

MDAC má rozlišení 1,5 bitu, což je nejčastěji používané rozlišení, a to z několika důvodů. Při tomto rozlišení je dosaženo maximální šířky pásma a při zesílení 2 uzavřené smyčky je malá kapacitní zátěž a velký faktor zpětné vazby. Při tomto rozlišení nedochází ani k degradaci celkové linearity převodu a SNR v důsledku nesymetrie komparátoru. Navíc čím vyšší je rozlišení na stupeň, tím větší je i spotřeba obvodu.

 

Obrázek 51: MDAC realizovaný technikou SC

 

Obrázek 52: Převodní charakteristika 1,5-bitového MDAC


**Použití:** v bateriově napájených zařízeních, dále v medicíně, komunikačních modulech apod.

## 12 Převodníky AD typu SAR a integrační

- základní zapojení a funkce, příklady využití.

### 12.1 SAR


Kompenzační převodníky AD s postupnou aproximací obsahují řídicí obvod převodníku konstruovaný pro postupnou aproximaci (SAR) měřeného napětí  $u_{VST}$  vhodně volenými kroky rekonstrukčního napětí  $u_{DAC}$ . Převodník tedy srovnává vstupní napětí postupně s napětími odpovídajícími jednotlivým váhám, nejvyšší váhou (MSB) počínaje a nejmenší (LSB) konče.

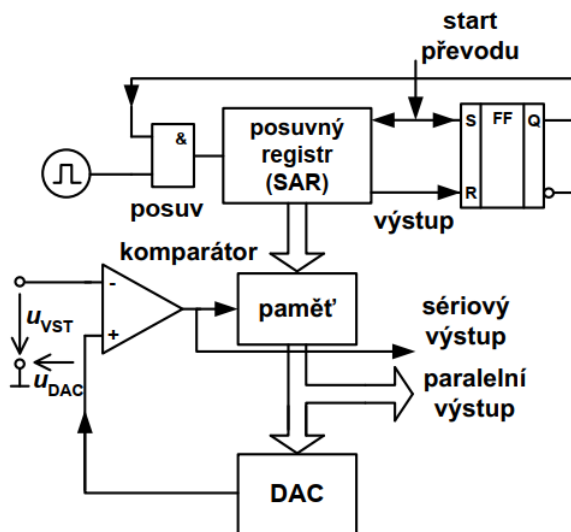

Obrázek 53: Kompenzační ADC s postupnou aproximací

Převod se začíná zápisem 1 do posuvného registru na pozici nejvyššího bitu. Tato 1 se v dalších krocích posouvá po všech bitech  $n$ -bitového slova  $C$ . Tím se postupně přidávají jednotlivá váhová napětí a komparují se se vstupním napětím převodníku. Podle reakce komparátoru se na dané pozici bitu jednička i v dalších krocích ponechá (když  $u_{VST} > u_{DAC}$ ) nebo se nahradí nulou (když bylo už  $u_{VST} \leq u_{DAC}$ ). Pro libovolně velké vstupní napětí z povoleného rozsahu  $u_{VST} \in < 0; U_M$ ) probíhá převod v  $n$ -bitovém převodníku vždy právě v  $n$  taktech.

Na b) je pro názornost uveden grafický průběh ustalování rekonstrukčního napětí  $u_{DAC}$  pro převod vstupního napětí  $u_{VST}$  blízkého minimálnímu napětí rozsahu ADC. Princip je stále stejný, výsledkem je dvojkové číslo 00000010.

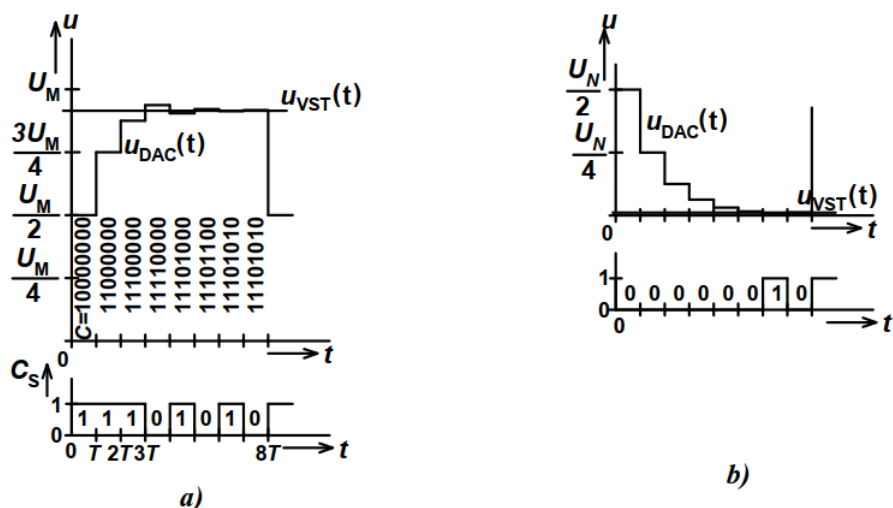


Obrázek 54: Časový diagram převodu s postupnou aproximací a) pro velké  $u_{VST}$ , b) pro malé  $u_{VST}$

Tento typ převodníku se vyrábí v hybridní i monolitické podobě, snadno se sestavuje z jednotlivých integrovaných bloků, popř. se velmi snadno sestaví kombinací mikropočítače, napěťového komparátoru a rekonstrukčního převodníku DA.

### 12.1.1 ADC s postupnou aproximací a vyrovnáváním náboje


Tento převodník je tvořen soustavou kapacitorů s váhově odstupňovanými kapacitami  $C$ ,  $2C$ ,  $4C$  atd. V režimu vzorkování jsou horní elektrody kapacitorů připojeny na napětí  $U_L = 0$  V a spodní elektrody na měřené vstupní napětí  $U_x$ . V režimu vzorkování se kapacitory nabíjí na napětí rozdílu  $U_x$  a  $U_L$ .

V režimu pamatování se elektronické přepínače přepnou tak, že se horní elektrody odpojí od  $U_L$  a naopak spodní elektrody se na  $U_L$  připojí.

 


Obrázek 55: Funkce převodníku s postupnou aproximací a vyrovnáváním náboje



 


Obrázek 56: Metoda posunu převodní charakteristiky

V režimu postupné aproximace se počíná MSB kapacity postupně přepínají z  $U_L = 0$  na  $U_H$ . Výstupní signál komparátoru potom určí, zda v dalším kroku zůstane spodní elektroda připojena na  $U_H$  nebo se vrátí do  $U_L = 0$ .

 

Obrázek 57: Funkce převodníku s postupnou aproximací a vyrovnáváním náboje

 


Obrázek 58: Metoda posunu převodní charakteristiky

## 12.2 Integrační převodníky AD

Integrační převodníky AD používají princip integrace vstupního napětí a mezipřevodu doby integrace na výstupní číslicový signál. Převodníky lze dělit na převodníky s mezipřevodem na kmitočet a s mezipřevodem na šířku impulsu. Základní stavební jednotkou těchto převodníků AD je přepínaný integrátor.

### 12.2.1 Integrační převodník AD s mezipřevodem na kmitočet

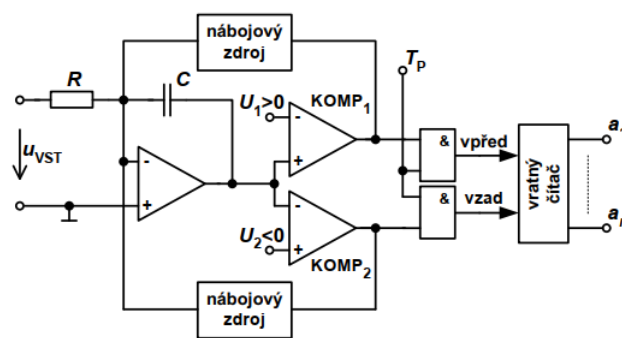

Obrázek 59: Princip zapojení integračního převodníku ADC s mezipřevodem na kmitočet

Vstupní napětí  $u_{VST}$  je integrováno po dobu:

$$T_i = \frac{U_R}{u_{vst}} * RC \quad (29)$$

,za kterou výstupní napětí zesilovače dosáhne komparační úrovně  $U_1 > 0$ .

Kmitočet  $f$  překlápění komparátoru určuje za předpokladu  $T_{ref} \rightarrow 0$  hodnotu:

$$f = \frac{1}{T_1} = \frac{u_{vst}}{U_{ref} * RC} \quad (30)$$

Pro vstupní napětí opačné polarity pracuje obdobně větev s druhým komparátorem. U konkrétních realizací je nábojový zdroj tvořen monostabilním klopným obvodem, který po přesně definované době spíná analogový spínač, připojující referenční napětí k rezistoru, jímž pak protéká definovaný proud  $I$  podle:

$$Q_1 = -I * T_{ref} = -C * U_{ref} \quad (31)$$

## 12.2.2 Integrační převodník ADC s mezipřevodem na časový interval


Jde o typ s dvojsklonnou integrací, který proti základnímu typu s jednosklonnou integrací má řadu výhod. Odstraňuje vliv nestability rezistoru a kapacitoru v integračním zesilovači a nestability kmitočtu z pomocného generátoru. Převodník v prvním kroku integruje vstupní napětí a ve druhém kroku referenční napětí. Příchozem startovacího impulsu na vstup S se klopný obvod  $KO_1$  na výstupu Q nastaví a sepne spínač  $S_1$ . Integrátor integruje vstupní napětí  $u_{VST}$  po dobu:

$$T_1 = \frac{2^n}{f} \quad (32)$$

určenou naplněním čítače s kapacitou  $2^n$  impulzy s kmitočtem  $f$  z pomocného generátoru, které procházejí přes otevřené hradlo  $H_1$ . Na konci prvního kroku bude výstupní napětí integrátoru:

$$u_i(T_1) = u_{vst} * \frac{T_1}{RC} \quad (33)$$

Po naplnění čítače se jeho signálem přepnutí vynuluje klopný obvod  $KO_1$  a spínač  $S_1$  se rozpojí. Naopak se nastaví klopný obvod  $KO_2$ , z jehož výstupu se ovládá spínač  $S_2$ , který připojí na vstup integrátoru záporné referenční napětí  $U_{ref} < 0$ . Čítač nyní čítá impulzy z generátoru přes otevřené hradlo  $H_2$ . Integrátor integruje referenční napětí po dobu  $T_2$ , danou dosažením nulové hodnoty výstupního napětí  $u_i$ . Jakmile výstupní napětí integrátoru projde nulou, signalizuje tuto situaci komparátor a vynuluje klopný obvod  $KO_2$ . Signálem z jeho výstupu se rozpojí spínač  $S_2$  a uzavře hradlo  $H_2$ .

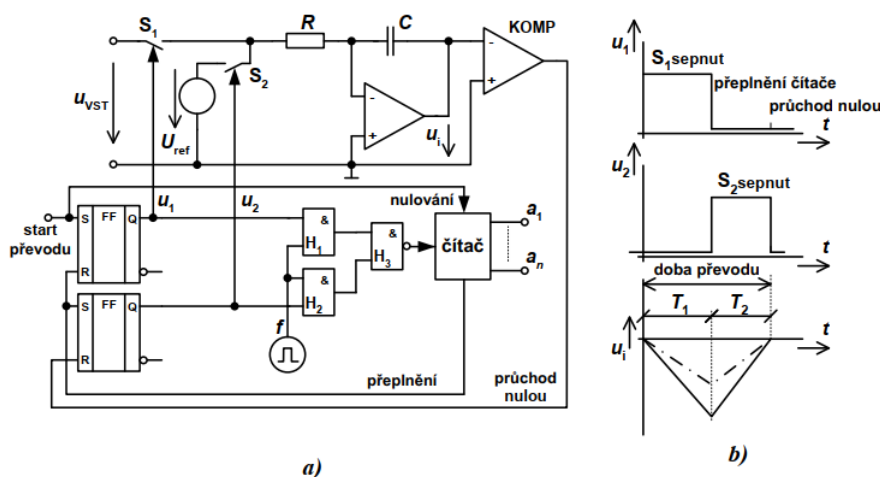

Obrázek 60: K principu činnosti převodníku ADC s dvojsklonnou integrací

Přesnost převodu uvažovaného typu převodníku nezávisí na dlouhodobé stabilitě integračního rezistoru  $R$  a kapacitoru  $C$ . Při změně časové konstanty  $RC$  se pouze změní směrnice časových průběhů napětí  $u_i$ , avšak doba  $T_2$  zůstane konstantní.

Rychlost převodu s dvojsklonnou integrací je možné zvýšit, rozdělí-li se časový interval integrace referenčního napětí na dva časové úseky, přičemž strmost výstupního napětí integrátoru je v prvním úseku integrace referenčního napětí větší než ve druhém.

## 13 Převodníky sigma-delta

- základní zapojení a funkce, příklady využití.

## **14 Testování převodníků**

- statické a dynamické testy